EC0319 : Digital Electronics Date:_____

PRACTICAL-8

AIM: To Verify 3×8 Decoder using Truth Table and Logic Diagram

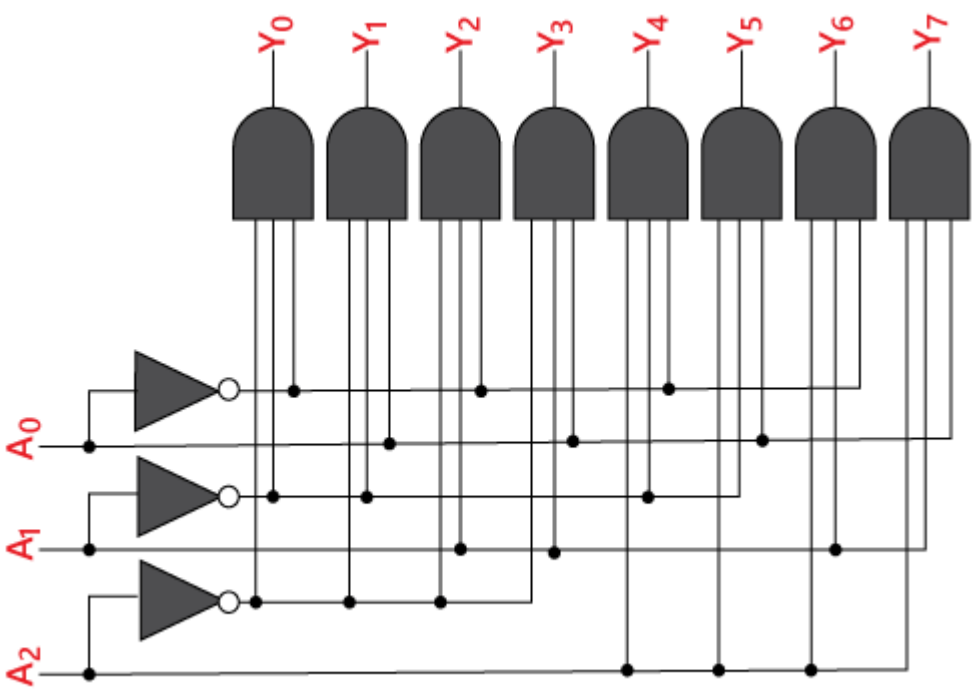
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
A0
A1
A2